گزارش بخش 1 و 2

عرفان رفیعی – پارسا نوری – فربد فولادی

حافظه ی RAM همانطور که از اسمش پیداست random access memory است و حافظه ی ROM نیز Read only memory

پس میتوان نتیجه گرفته که حافظه ی ROM یک حافظه ی read only میباشد که فقط یکبار خانه ها ی حافظه ی آن مقدار داده میشوند و همواره همان مقدار ها استفاده میشوند و یعنی قابلیت write کردن در آن نداریم.

اما در حافظه ی RAM موضوع برعکس است و ما توانایی write کردن داریم و میتوانیم همواره مقادیر داخل خانه ها را تغییر بدهیم.

ما در کد بخش ۱ و ۲ این دو حافظه ها را به صورت behavioral پیاده سازی کردیم و برای ROM نیز مقادی اولیه ای به آدرس حافظه داده ایم که این مقادیر با توجه به دانسته های ما قابل تغییر نیستند و این ورودی های داده شده در انتهای کار در خروجی آدرس خانه ی مورد نظر نمایش داده میشوند و در حافظه ی RAM ما قابلیت write و write را به صورت همزمان داریم و تعریف کردیم و همچنین یک en نیز برای آنها در نظر گرفته ایم.

در ادامه تصاویری از تایمینگ ریپورت RAM مربوط به حالت عادی و سپس ROM در حالت عادی و RAMو ROM با IP را نیز اورده ایم:


Clock clk to Pad


 Destination	clk (edge) to PAD	 Internal Clock(s)	Clock Phase
data out<0>	6.870(R)	clk BUFGP	0.000
data out<1>	7.791(R)	clk BUFGP	0.000
data out<2>	7.497(R)	clk BUFGP	0.000
data out<3>	7.680(R)	clk BUFGP	0.000
data out<4>	7.104(R)	clk BUFGP	0.000
data_out<5>	7.176(R)	clk BUFGP	0.000
data out<6>	6.876(R)	clk BUFGP	0.000
data out<7>	7.161(R)	clk BUFGP	0.000


C10	ck	~1 b	- +	D	50
C = C	CR	CIB		UF	au


	1	1	Phase
8.982(R)	clk BUFGP	1	0.000
8.952(R)	clk BUFGP	1	0.000
8.979(R)	clk BUFGP	1	0.000
9.340(R)	clk BUFGP	1	0.000
9.560(R)	clk BUFGP	1	0.000
9.317(R)	clk BUFGP	1	0.000
9.341(R)	clk BUFGP	1	0.000
9.406(R)	clk BUFGP	1	0.000
	8.952 (R) 8.979 (R) 9.340 (R) 9.560 (R) 9.317 (R) 9.341 (R)	8.952(R) clk_BUFGP 8.979(R) clk_BUFGP 9.340(R) clk_BUFGP 9.560(R) clk_BUFGP 9.317(R) clk_BUFGP 9.341(R) clk_BUFGP 9.406(R) clk_BUFGP	8.952(R) clk_BUFGP 8.979(R) clk_BUFGP 9.340(R) clk_BUFGP 9.560(R) clk_BUFGP 9.317(R) clk_BUFGP 9.341(R) clk_BUFGP

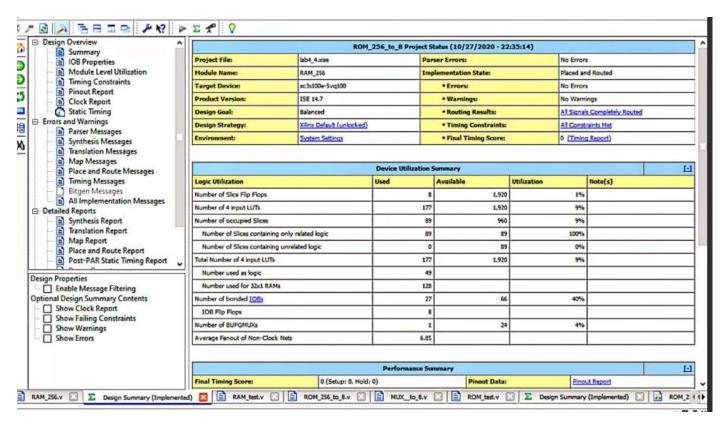
در ادامه ی کار نیز تعدادی تصاویر از جدول LUT ها و شماتیک RTL و شماتیک technology و خروجی RTL و خروجی simulation و جروحی ROM اورده ایم:




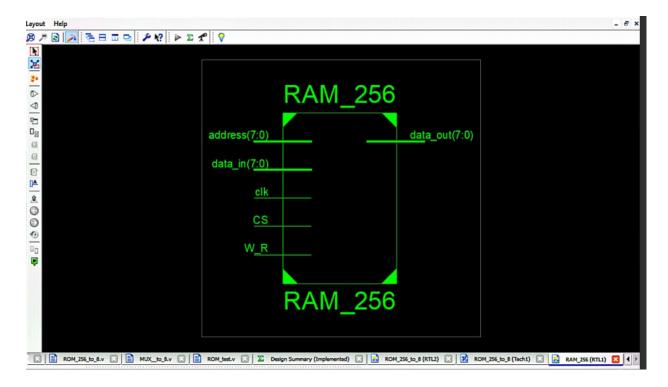


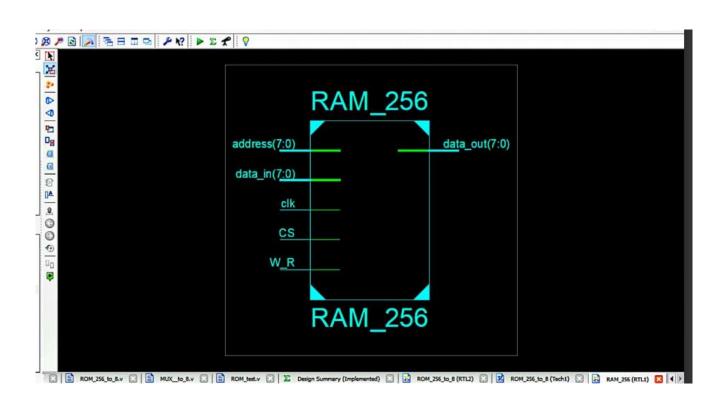


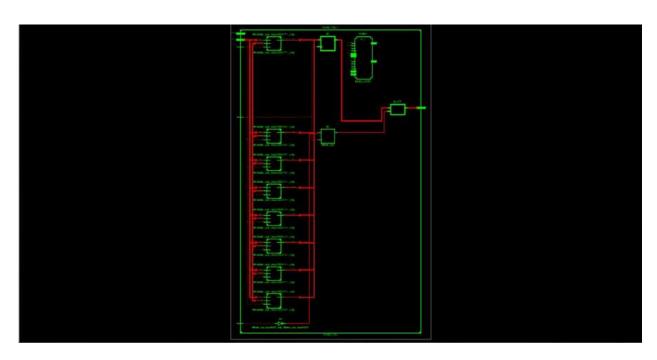


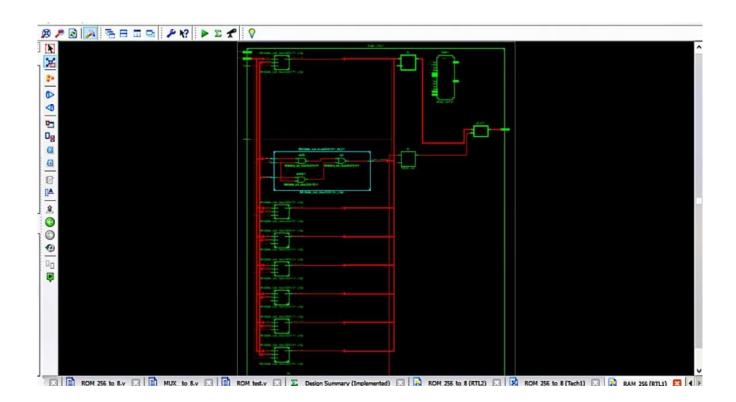


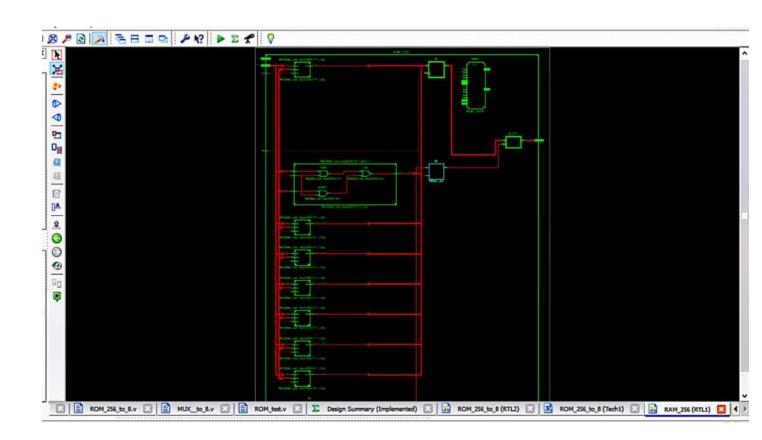


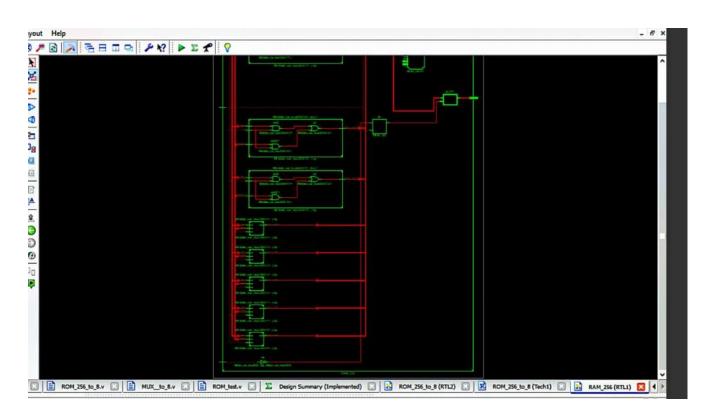


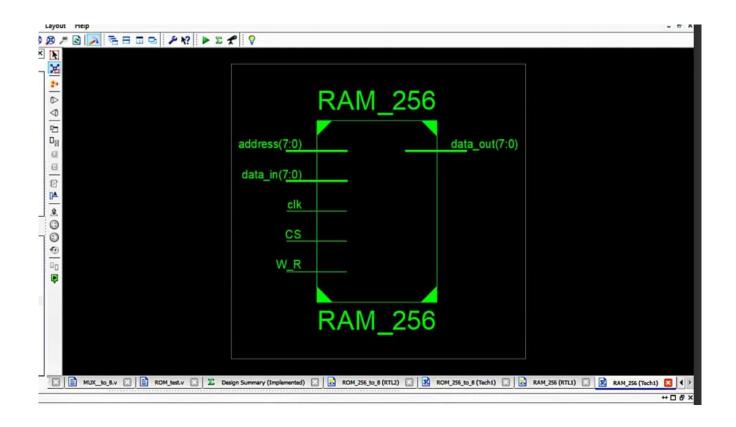


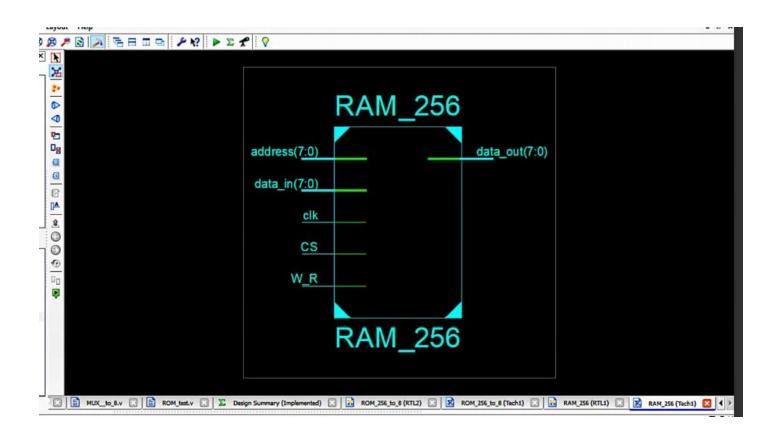

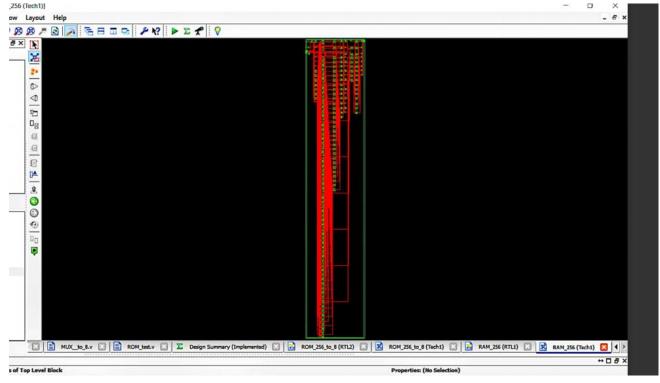

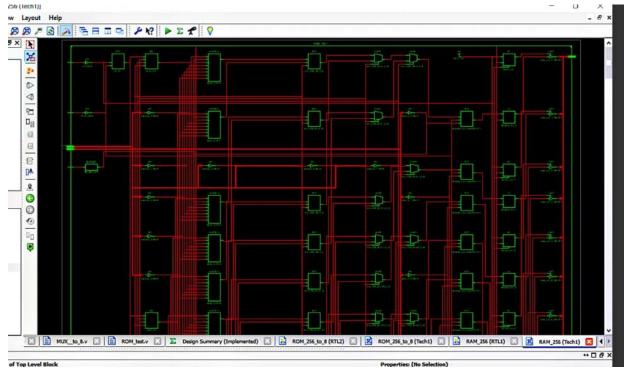

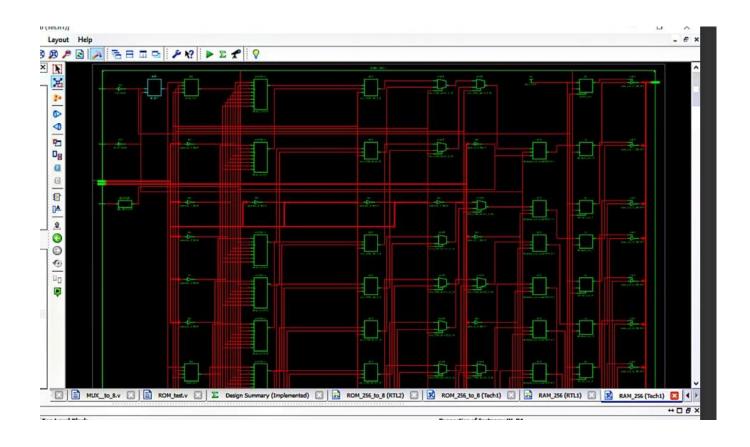

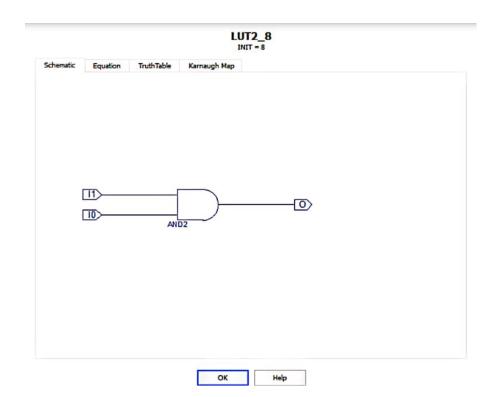

LUT2_8 INIT = 8

Schematic	Equation	TruthTable	Karnaugh Map	
O = (10 *	I1);			

OK

Help

≽ LUT Dialog ×

LUT2_8 INIT = 8


Schematic	Equation	TruthTable	Karnaugh Map		
11		10		0	
0		0		0	
0		1		0	
1		0		0	
1		1		1	
<					


OK


Help


> LUT Dialog


LUT2_8 INIT = 8

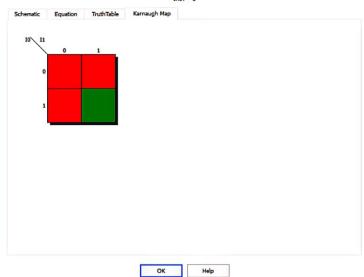


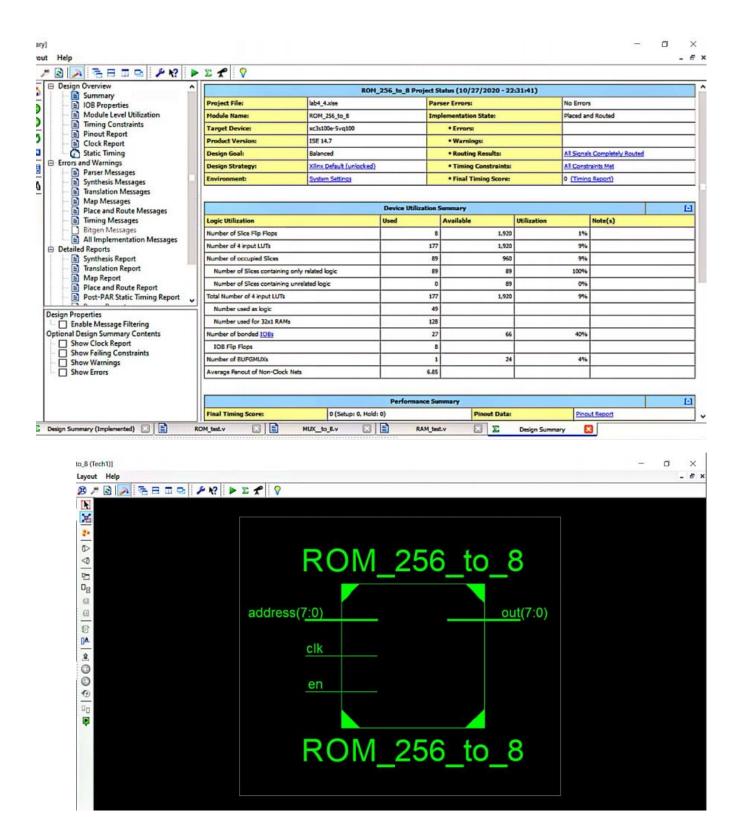


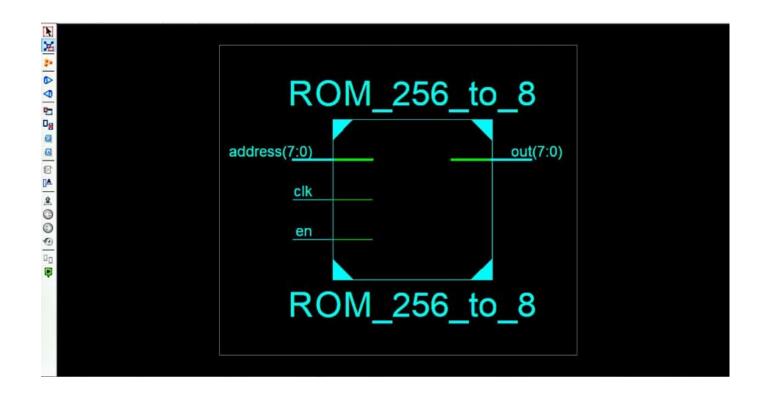


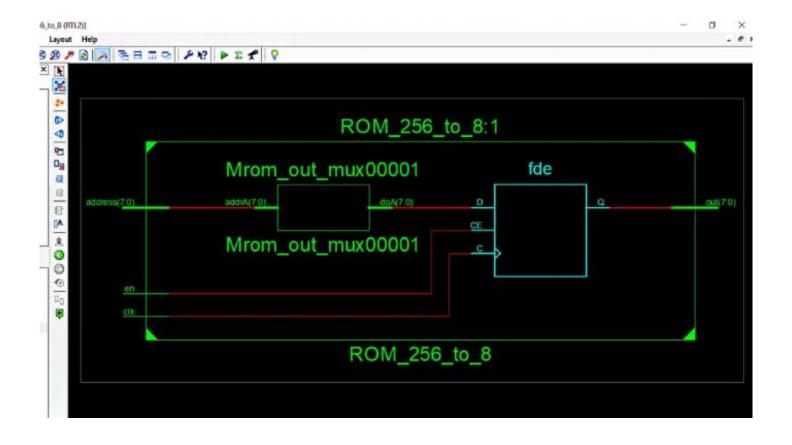

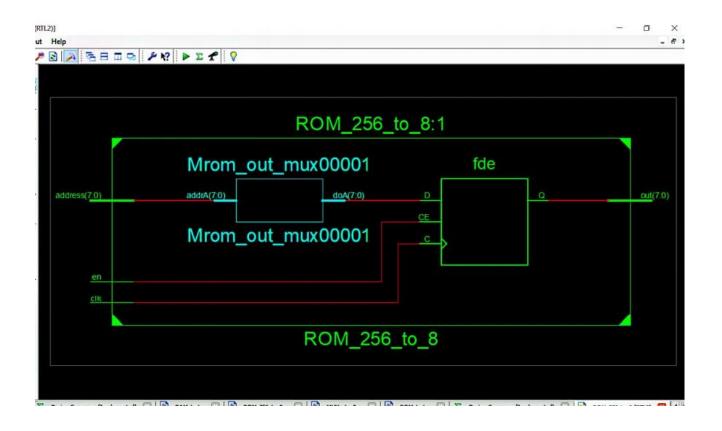


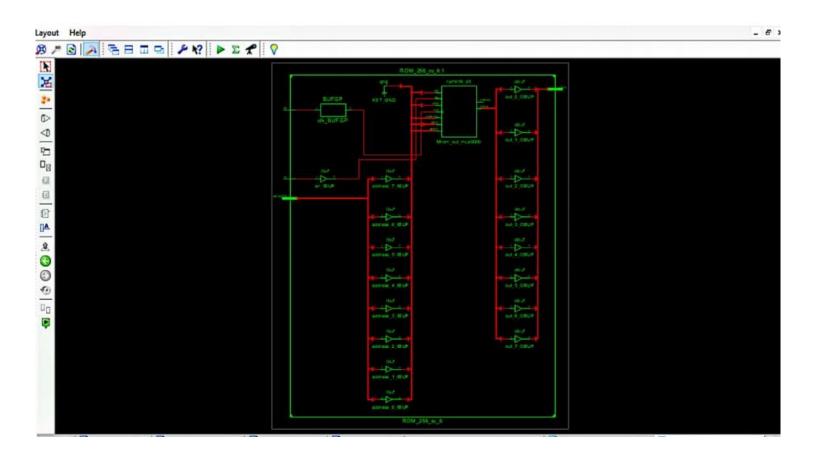


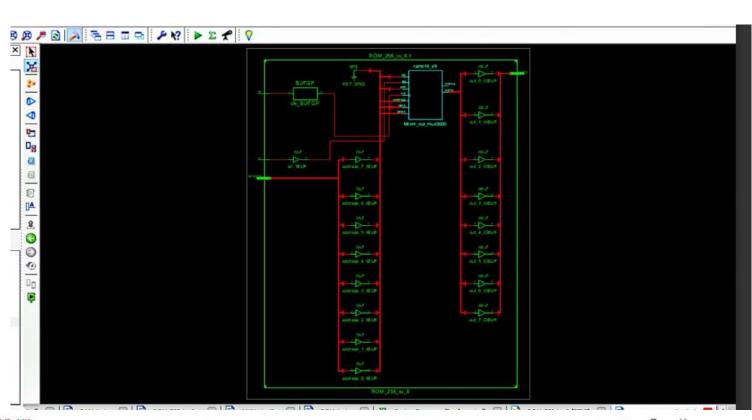

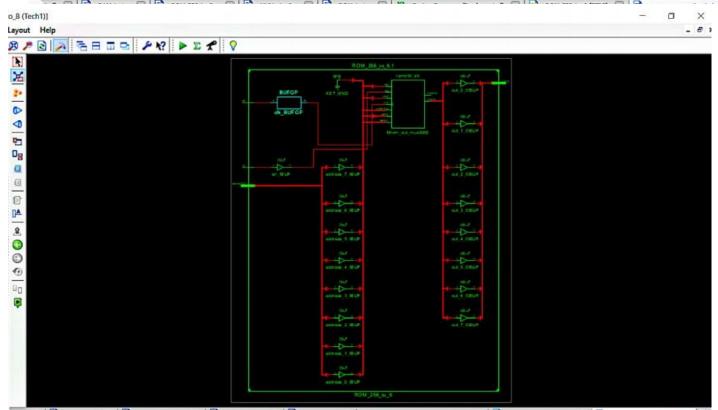

خروجي RAM:

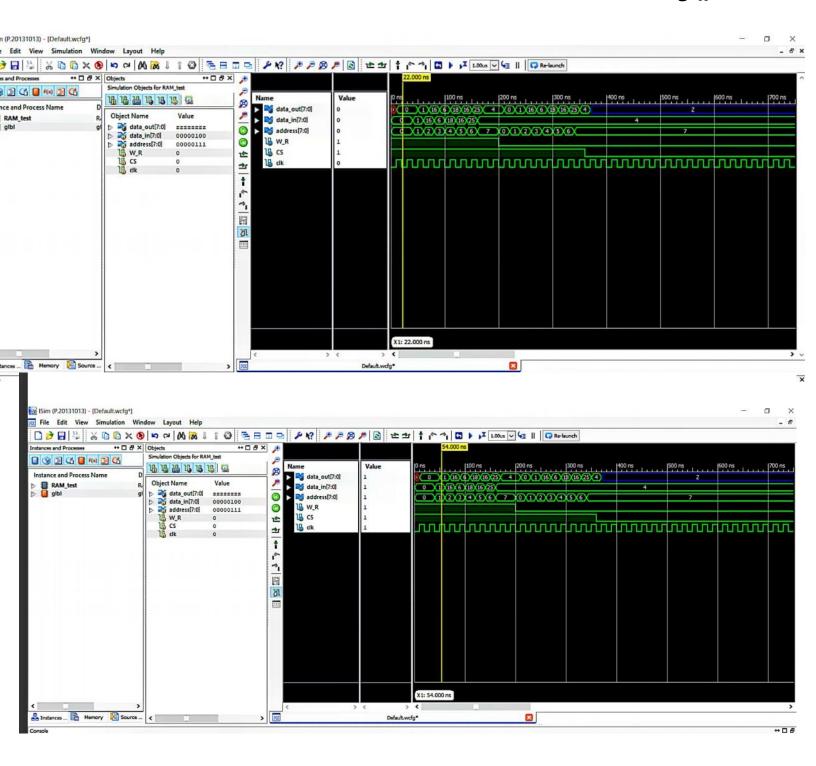

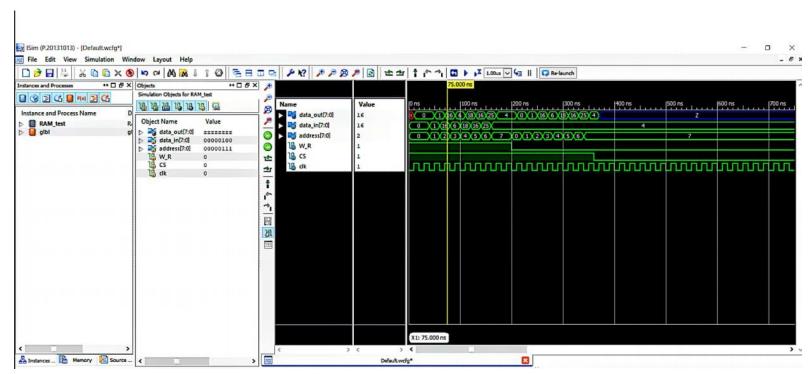

خروجی ROM :

